

Sistemas Embarcados - SE

Prof. MSc. Fabio H. Pimentel

Linguagem VHDL

Parte 1

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL

Very High Speed ASIC Description Language

Linguagem para descrição de hardware

Forma estruturada para a descrição de circuitos digitais

O circuito eletrônico é descrito por sentenças

Possibilita ao circuito ser simulado e sintetizado, isto é,

transformado em portas lógicas

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL - Histórico

Very High Speed ASIC Description Language

1981: elaborada pelo Departamento de Defesa (EUA)
época da crise do ciclo de vida dos projetos eletrônicos

1983-1985: linguagem básica concluída pelas empresas
Intermetrics, IBM e Texas Instruments

1986: direitos transmitidos ao IEEE

1987: publicação do padrão **IEEE VHDL 87**

Várias revisões foram realizadas ao longo desses anos.

Última: **IEEE STD 1076-2008**

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL

Very High Speed ASIC Description Language

Vantagens

VHDL é sinônimo de **RAPIDEZ** e **PRODUTIVIDADE**.

O **mesmo código** pode ser usado em **diversas tecnologias**.

Portabilidade e **longevidade** para um projeto.


Diversos níveis de **teste** no código = **confiabilidade** nos resultados.

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL

Very High Speed ASIC Description Language

 
Permite descrição do circuito funcionalmente e estruturalmente.



Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL

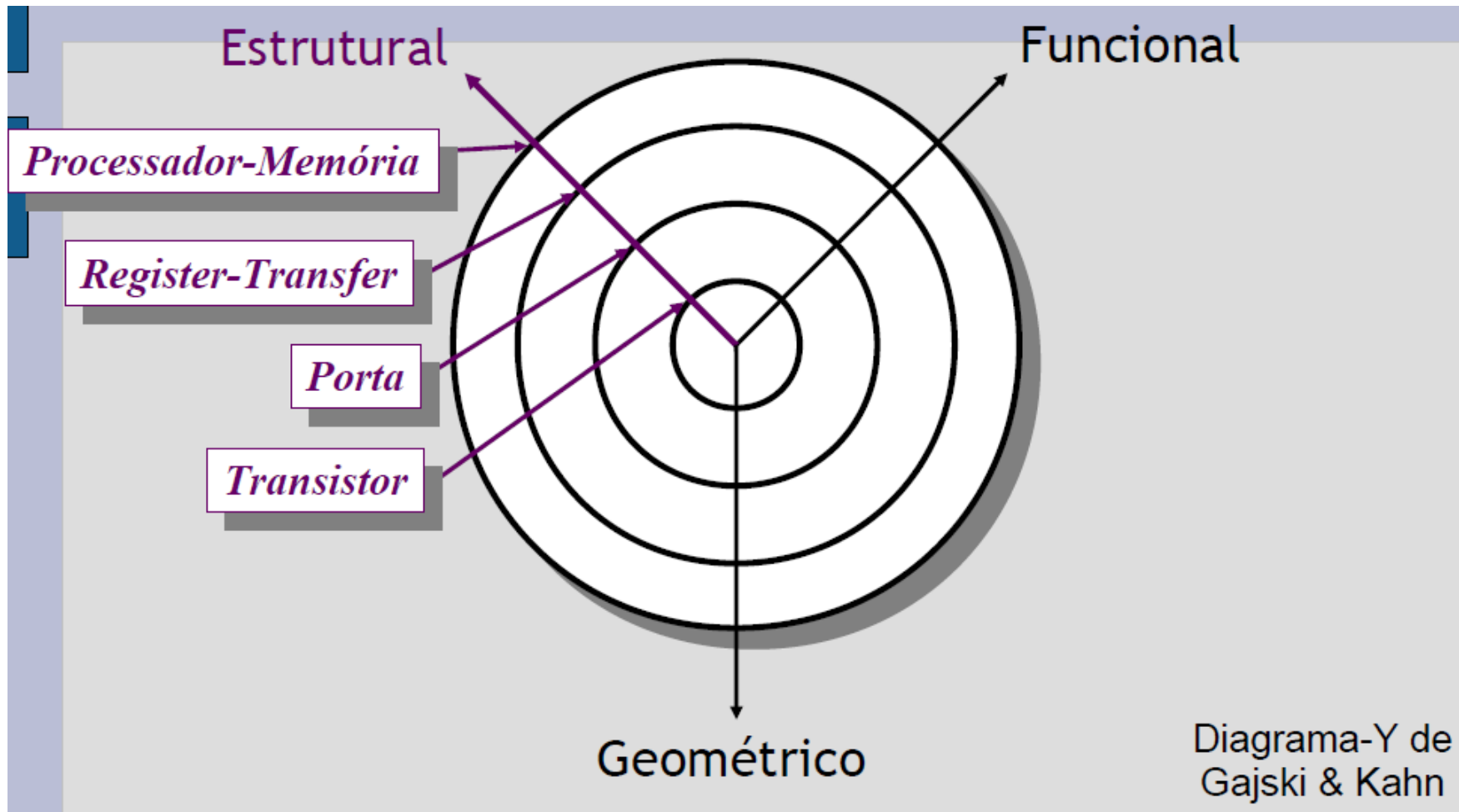
Very High Speed ASIC Description Language



Projetos de Sistemas Embarcados


Linguagem VHDL

 Very High Speed ASIC Description Language



Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL - Metodologia de Projeto

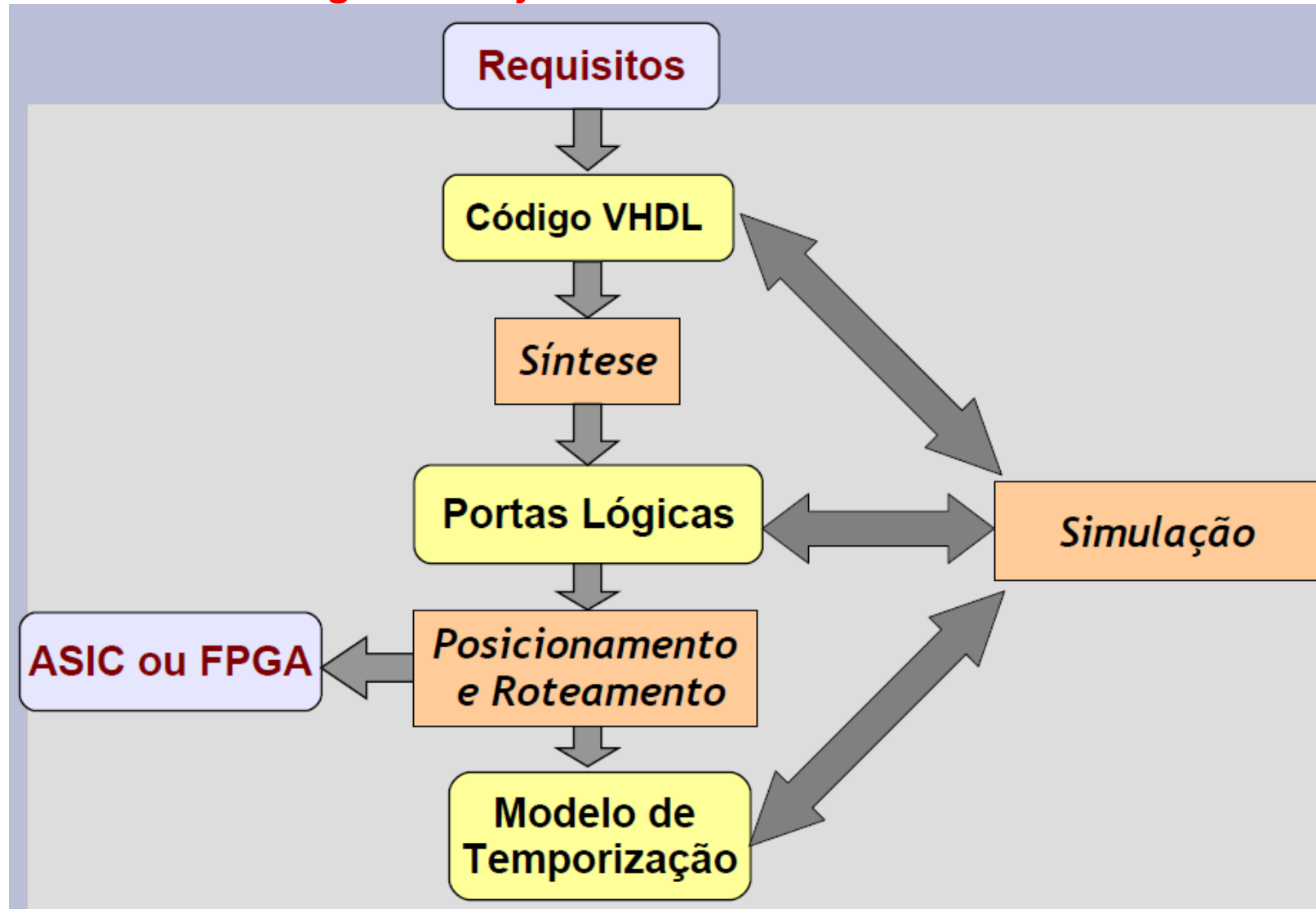

Projetos de Sistemas Embarcados


Linguagem VHDL – Exemplo Processo

* Problema:

Projetar um meio somador de um bit com vai_um e habilita.

* Especificações:

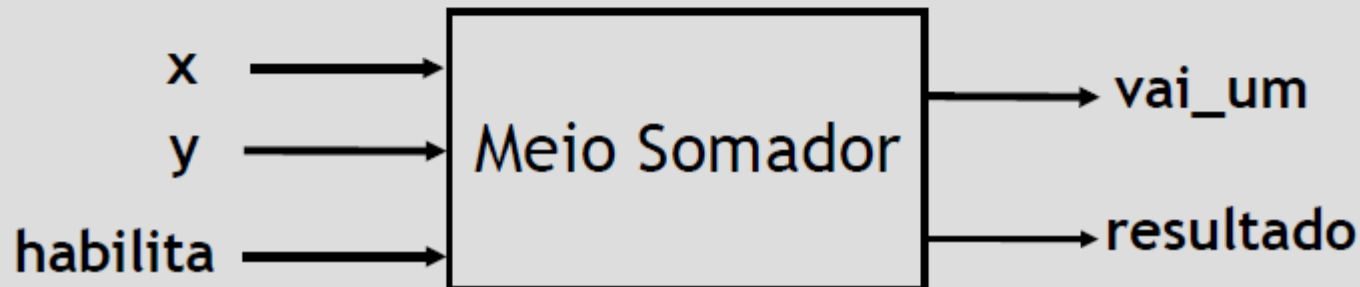- **Passa o resultado apenas se habilita for igual a '1'.**
- **Resultado é zero se habilita for igual a '0'.**
- **Resultado recebe $x + y$**
- **Vai_um recebe o vai_um, se houver, de $x + y$**




Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Exemplo Projeto Comportamental

 *** Iniciando com um algoritmo, uma descrição de alto nível do somador é criada:**

```
IF habilita = 1 THEN
    resultado = x XOR y
    vai_um = x AND y
ELSE
    vai_um = 0
    resultado = 0
```




*** O modelo pode ser agora simulado nesse nível de descrição para verificar o correto entendimento do problema.**

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Exemplo Projeto Fluxo de Dados

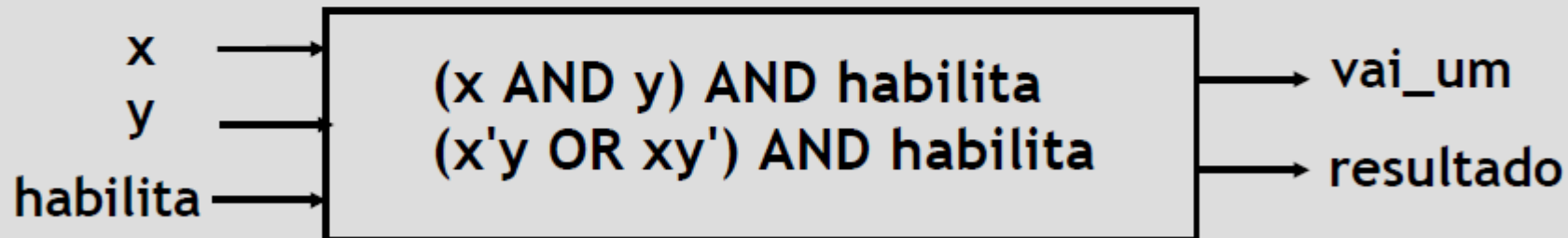*** Com a descrição de alto nível confirmada, equações lógicas descrevendo o fluxo de dados são então criadas.**

$\text{vai_um} = (x \text{ AND } y) \text{ AND } \text{habilita}$
 $\text{resultado} = (x'y \text{ OR } xy') \text{ AND } \text{habilita}$




*** Novamente, o modelo pode ser simulado neste nível para confirmar as equações lógicas.**

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Exemplo Projeto Lógico

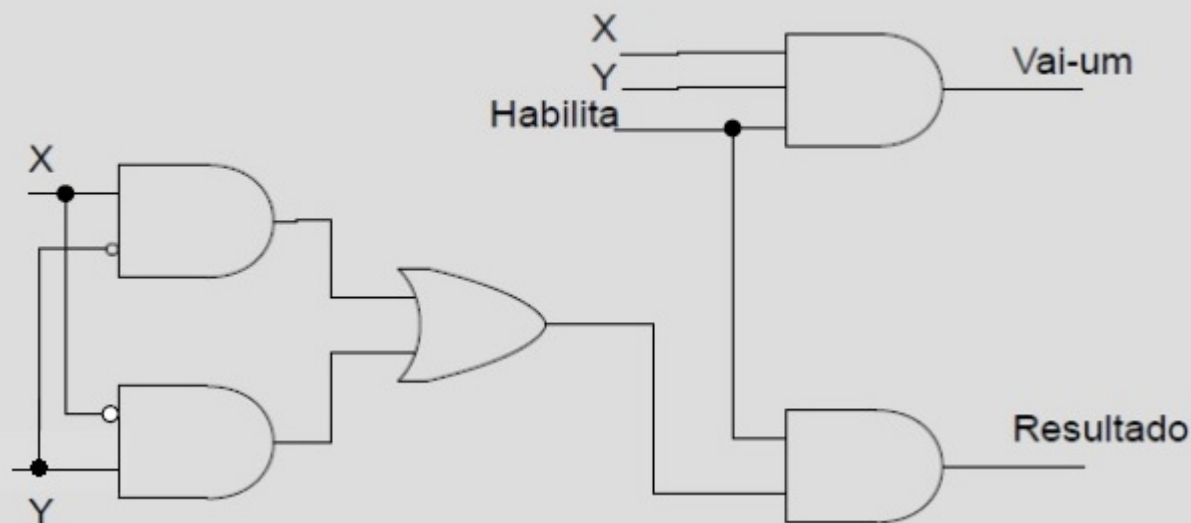
*** Finalmente, uma descrição estruturada é criada no nível de portas.**



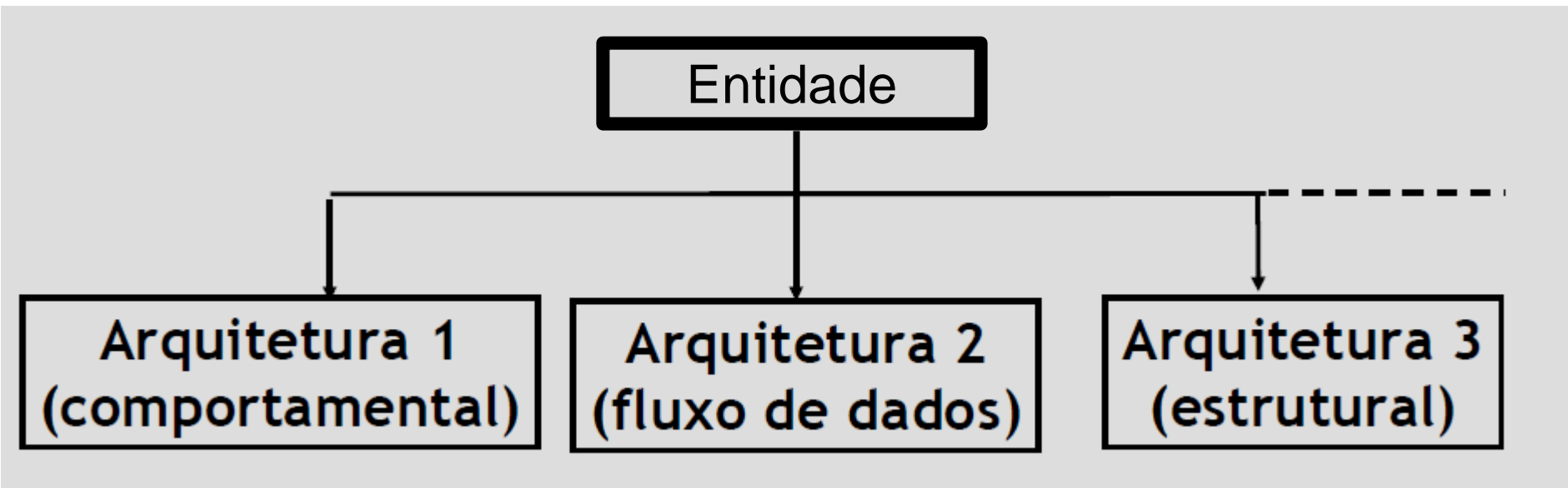*** Essas portas podem ser obtidas de uma biblioteca de componentes.**

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Processo de Projeto VHDL



Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Entidade


- * **Uma declaração de entidade (ENTITY) descreve a interface do componente.**
- * **Uma cláusula PORT indica as portas de entrada e saída.**
- * **Uma entidade pode ser pensada como um símbolo para um componente.**

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Entidade

- Define entradas e saídas
- Exemplo:

 
```
Entity test is  
Port ( A,B,C,D: in std_logic;  
       E: out std_logic);  
End test;
```



Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Entidade
 
```
ENTITY meio_somador IS  
    PORT (x, y, habilita: IN bit;  
           vai_um, resultado: OUT bit);  
END meio_somador;
```



Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta

- * **Uma declaração de porta (PORT) estabelece a interface entre o componente e o mundo externo**
- * **Há três partes na declaração PORT**
 - **Nome**
 - **Modo**
 - **Tipos de Dados**

```
ENTITY test  IS
    PORT (<nome> : <modo>  <tipos_dados>);
END test;
```

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta - Nome

- * **Apenas letras, dígitos e sublinhados podem ser usados;**
- * **O primeiro caractere deve ser uma letra;**
- * **O último caractere não pode ser um sublinhado;**
- * **Não são permitidos dois sublinhados consecutivos.**

Nomes Legais	Nomes Ilegais
rs_clk	_rs_clk
ab08B	sinal#1
A_1023	A__1023
	rs_clk_

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta - Nome

- Não é sensível à “Caixa Alta ou Baixa”
 - **inputa, INPUTA e InputA** se referem à mesma variável.
- Comentários
 - ‘--’ marca um comentário até o final da linha atual
 - Se você deseja comentar múltiplas linhas, um ‘--’ precisa ser colocado no início de cada linha.
- As sentenças são terminadas por ‘;’
- Atribuição de valores aos sinais: ‘<=’
- Atribuição de valores às variáveis: ‘:=’

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta - Modo

- * O modo da porta de interface descreve o sentido do fluxo de dados tomando como referência o componente.**
- * Os cinco tipos de fluxo de dados são:**
 - IN: os dados entram nesta porta e podem apenas ser lidos (é o padrão).**
 - OUT: os dados saem por essa porta e podem apenas serem escritos.**
 - BUFFER: similar a Out, mas permite realimentação interna.**
 - INOUT: o fluxo de dados pode ser em qualquer sentido, com qualquer número de fontes permitidas (barramento)**
 - LINKAGE: o sentido do fluxo de dados é desconhecido**

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados

- * Os tipos de dados que passam através de uma porta devem ser especificados para completar a interface.**
- * Os dados podem ser de diferentes tipos, dependendo do pacote e bibliotecas utilizados.**
- * Alguns tipos de dados definidos no padrão IEEE são:**
 - Bit, Bit_vector**
 - Boolean**
 - Integer**
 - std_ulogic, std_logic**

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados

- **bit values:** '0', '1'
- **boolean** values: TRUE, FALSE
- **integer** values: $-(2^{31})$ to $+(2^{31} - 1)$
- **std_logic** values: 'U', 'X', '1', '0', 'Z', 'W', 'H', 'L', '-'
 - U' = uninitialized
 - 'X' = unknown
 - 'W' = weak 'X'
 - 'Z' = floating
 - 'H'/'L' = weak '1'/'0'
 - '-' = don't care
- **std_logic_vector** (n downto 0);
- **std_logic_vector** (0 upto n);

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados - Arquitetura


- * Declarações do tipo Architecture descrevem a operação do componente.**
- * Muitas arquiteturas podem existir para uma mesma entidade, mas apenas pode haver uma delas ativa por vez.**

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados - Arquitetura

- Define a funcionalidade do circuito
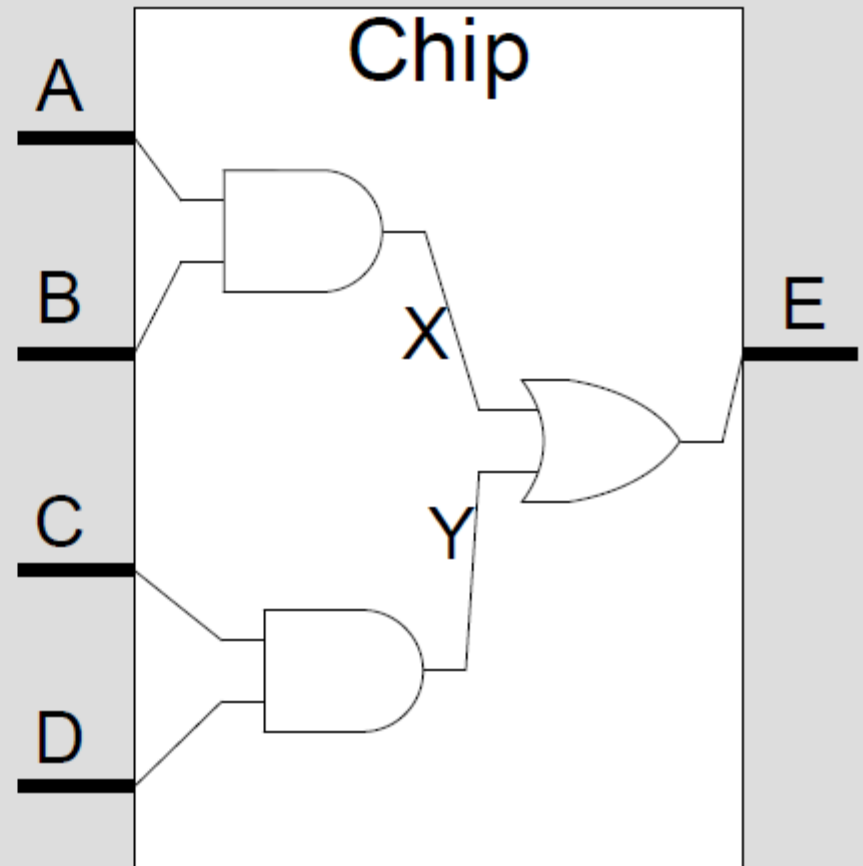
```
X <= A AND B;  
Y <= C AND D;  
E <= X OR Y;
```



Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados – Arquitetura Body 1

```
ARCHITECTURE behavior1 OF meio_somador IS
BEGIN
    PROCESS (habilita, x, y)
    BEGIN
        IF (habilita = '1') THEN
            resultado <= x XOR y;
            vai_um <= x AND y;
        ELSE
            vai_um <= '0';
            resultado <= '0';
        END IF;
    END PROCESS;
END behavior1;
```

Projetos de Sistemas Embarcados


Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados – Arquitetura Body 2

```
ARCHITECTURE data_flow OF meio_somador IS
BEGIN
    vai_um <= (x AND y) AND habilita;
    resultado <= (x XOR y) AND habilita;
END data_flow;
```

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados – Arquitetura Body 3

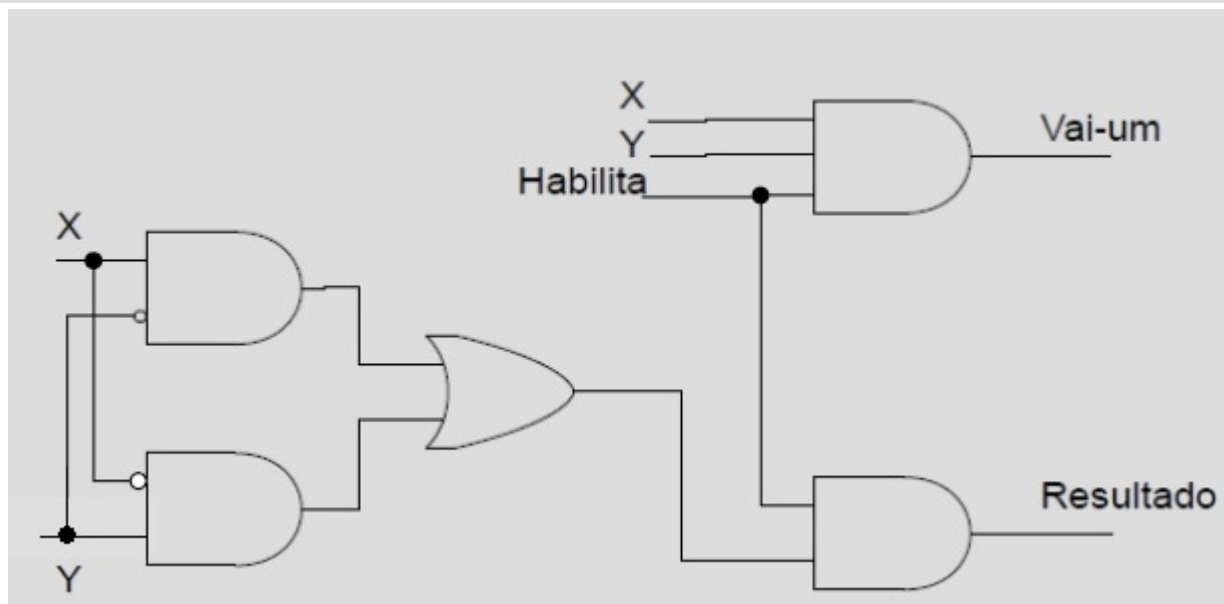- * Para fazer a arquitetura estrutural, nós precisamos primeiro definir as portas a serem utilizadas.
- * No exemplo a seguir, nós precisamos definir as portas NOT, AND, e OR.



Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados – Arquitetura Body 3

```
ENTITY not_1 IS
    PORT (a: IN bit; output: OUT bit);
END not_1;

ARCHITECTURE data_flow OF not_1 IS
BEGIN
    output <= NOT(a);
END data_flow;
```

```
ENTITY and_2 IS
    PORT (a,b: IN bit; output: OUT bit);
END and_2;

ARCHITECTURE data_flow OF and_2 IS
BEGIN
    output <= a AND b;
END data_flow;
```

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados – Arquitetura Body 3

```
ENTITY or_2 IS  
    PORT (a,b: IN bit; output: OUT bit);  
END or_2;
```

```
ARCHITECTURE data_flow OF or_2 IS  
BEGIN  
    output <= a OR b;  
END data_flow;
```

```
ENTITY and_3 IS  
    PORT (a,b,c: IN bit; output: OUT bit);  
END and_3;
```

```
ARCHITECTURE data_flow OF and_3 IS  
BEGIN  
    output <= a AND b AND c;  
END data_flow;
```

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Tipos de Dados – Arquitetura Body 3

```
ARCHITECTURE structural OF meio_somador IS
```

```
  COMPONENT and2 PORT(a,b: IN bit; output: OUT bit); END COMPONENT;
```

```
  COMPONENT and3 PORT(a,b,c: IN bit; output: OUT bit); END COMPONENT;
```

```
  COMPONENT or2 PORT(a,b: IN bit; output: OUT bit); END COMPONENT;
```

```
  COMPONENT not1 PORT(a: IN bit; output: OUT bit); END COMPONENT;
```

```
  FOR ALL: and2 USE ENTITY work.and_2 (data_flow);
```

```
  FOR ALL: and3 USE ENTITY work.and_3 (data_flow);
```

```
  FOR ALL: or2 USE ENTITY work.or_2 (data_flow);
```

```
  FOR ALL: not1 USE ENTITY work.not _1 (data_flow);
```

```
  SIGNAL v,w,z,nx ,ny: BIT;
```

```
BEGIN
```

```
  c1: not1 PORT MAP (x,nx);
```

```
  c2: not1 PORT MAP (y,ny);
```

```
  c3: and2 PORT MAP (nx,y,v);
```


```
  c4: and2 PORT MAP (x,ny,w);
```

```
  c5: or2 PORT MAP (v,w,z);
```

```
  c6: and2 PORT MAP (habilita,z ,resultado);
```

```
  c7: and3 PORT MAP (x,y,habilita,vai_um);
```

```
END structural;
```

 

Projetos de Sistemas Embarcados


Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Port Map

Chip1 : Chip_A

Port map (A,B,C,X,Y);

Chip2 : Chip_B

Port map (X,Y,D,E);

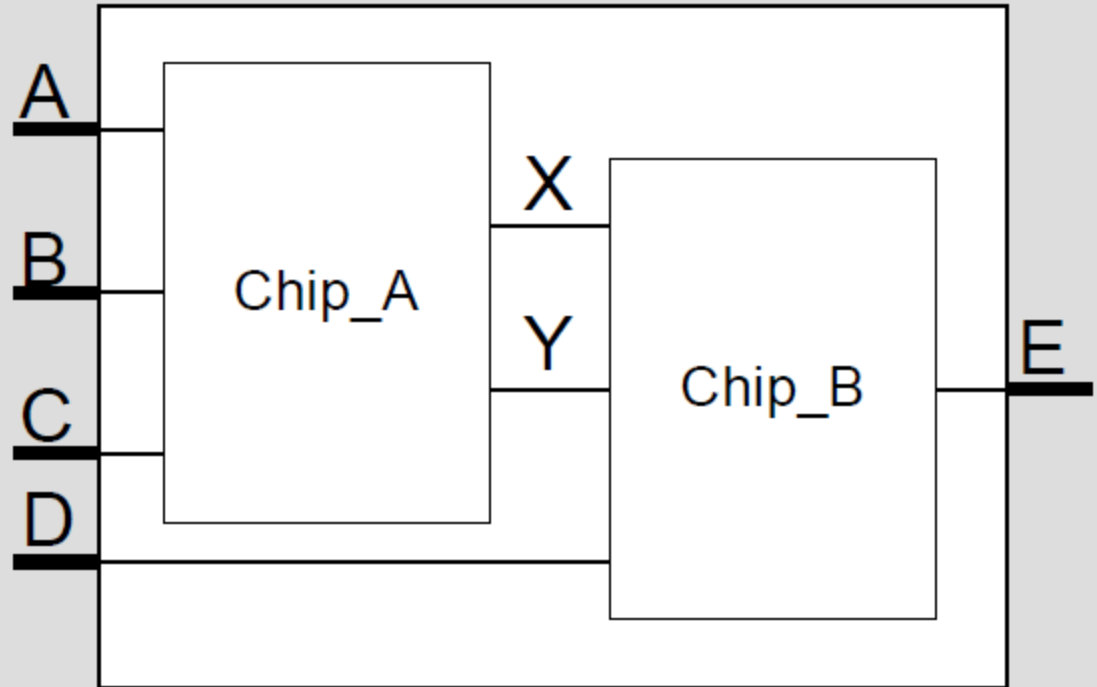

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Port Map Exemplo

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY TEST IS
PORT (A,B,C,D : IN STD_LOGIC;
      E       : OUT STD_LOGIC);
END TEST;

ARCHITECTURE BEHAVIOR OF TEST IS

SIGNAL X,Y : STD_LOGIC;

COMPONENT Chip_A
PORT (L,M,N : IN STD_LOGIC;
      O,P   : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT Chip_B
PORT (Q,R,S : IN STD_LOGIC;
      T     : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

BEGIN

Chip1 : Chip_A
PORT MAP (A,B,C,X,Y);

Chip2 : Chip_B
PORT MAP (X,Y,D,E);

END BEHAVIOR;
```


Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Port Map Exemplo AND

```
entity and2 is  
    port ( a, b : in bit; y : out bit );  
end entity and2;
```

```
architecture basic of and2 is  
begin  
    and2_behavior : process is  
        begin  
            y <= a and b after 2 ns;    z  
            wait on a, b;  
        end process and2_behavior;  
end architecture basic;
```

Projetos de Sistemas Embarcados

Linguagem VHDL – Declaração de Porta – Port Map Exemplo Somador de 1 bit

```
1  ENTITY add1 IS
2  PORT(
3      cin    :IN BIT;
4      a      :IN BIT;
5      b      :IN BIT;
6      s      :OUT BIT;
7      cout   :OUT BIT);
8  END add1;
9
10 ARCHITECTURE a OF add1 IS
11 BEGIN
12
13     s      <= a XOR b XOR cin;
14     cout   <= (a AND b) OR (a AND cin) OR (b AND cin);
15 END a;
```

Continua...